

6.20 Halle la capacitancia equivalente en las terminales a-b del circuito de la figura 6.54.


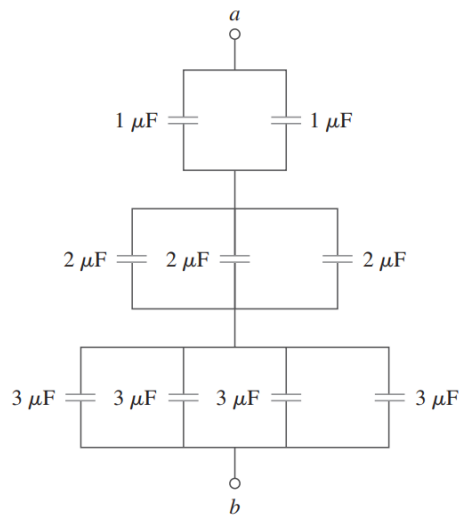


Figura 6.54
Para el problema 6.20.

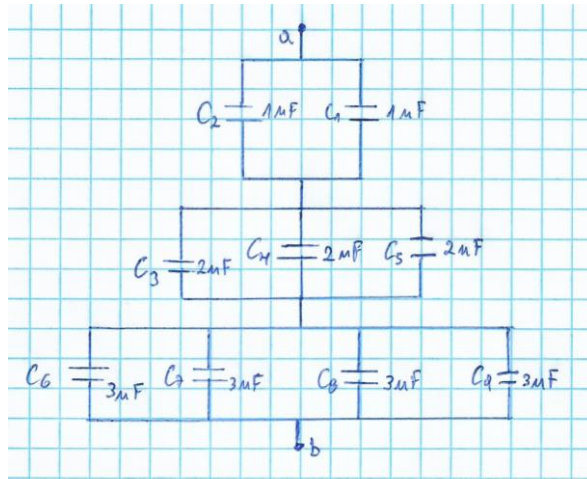

$$C_{eq1} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq1} = 1 + 1 = 2 \mu F$$

$$C_{eq2} = 2 + 2 + 2 = 6 \mu F$$

$$C_{eq3} = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 \mu F$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{eq1}} + \frac{1}{C_{eq2}} + \frac{1}{C_{eq3}}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

$$C_{eq} = \frac{4}{3} \mu F$$