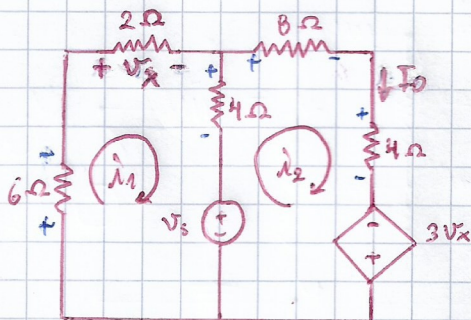


Ejemplo 4.1 Libro de Sadiku

Halle I_0 cuando $v_s = 12[V]$ y $v_s = 24[V]$

$$V_x = 2i_1 \quad I_0 = i_2$$



Malla 1.

$$-6i_1 - 2i_1 - 4(i_1 - i_2) - v_s = 0$$

$$\textcircled{1} 12i_1 - 4i_2 + v_s = 0$$

Malla 2

$$4(i_1 - i_2) - 8(i_2) - 4(i_2) + 3V_x + v_s = 0$$

$$4i_1 - 16i_2 + 3V_x + v_s = 0$$

$$\textcircled{2} 10i_1 - 16i_2 + v_s = 0$$

$$\textcircled{1} i_1 = \frac{4i_2 - v_s}{12}$$

$\textcircled{1}$ en $\textcircled{2}$

$$10\left(\frac{4i_2 - v_s}{12}\right) - 16i_2 + v_s = 0$$

$$20i_2 - 5v_s - 96i_2 + 6v_s = 0$$

$$i_2 = \frac{v_s}{76} = I_0$$

$$v_s = 12[V]$$

$$I_0 = \frac{12}{76} [A]$$

$$v_s = 24[V]$$

$$I_0 = \frac{24}{76} [A]$$

$$\therefore I_0(v_s = 24) = 2 I_0(v_s = 12)$$