

Halle la potencia promedio suministrada al resistor de 50Ω en el circuito de la figura.

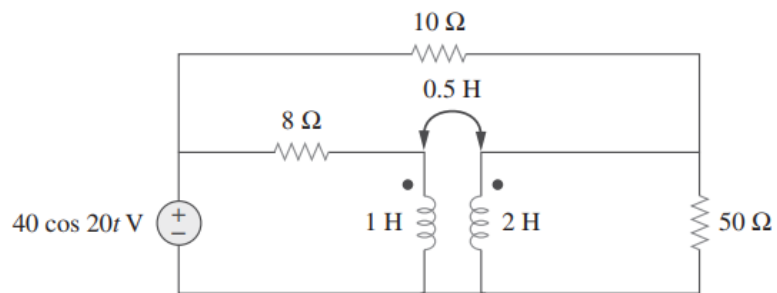


Figura 13.96

Para el problema 13.27.

