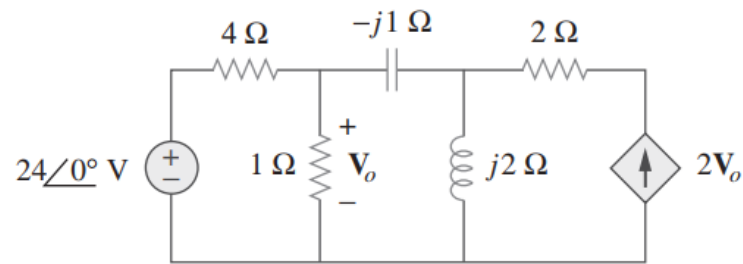


En el circuito de la figura halle las potencias promedio



**Figura 11.76**  
Para el problema 11.57.

