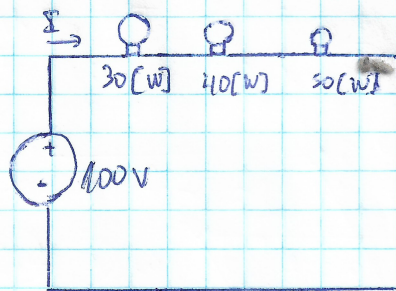


2.39 Tres bombillas están conectadas a una batería de 100 [V]. Halle I que circule por las bombillas.



$$\sum p = 0$$

$$30 + 40 + 50 - 100I = 0$$

$$100I = 120$$

$$I = \frac{120}{100} = \frac{6}{5} \text{ [A]}$$