

Calcule la potencia promedio disipada por la resistencia de $20\ \Omega$ en la figura.

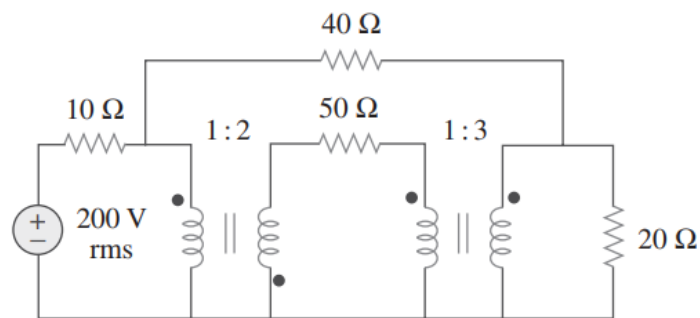


Figura 13.130

Para el problema 13.65.

