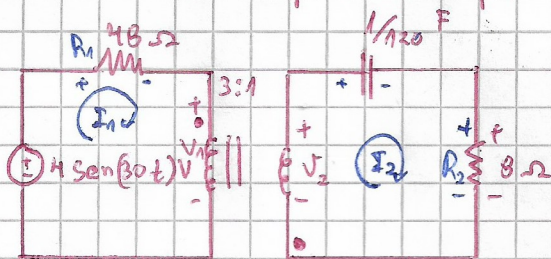


Halle el valor de la potencia promedio absorbida por la resistencia de 8Ω



$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{1}{3} \rightarrow -V_1 = 3V_2$$

$$\frac{I_2}{I_1} = -3 \rightarrow I_1 = -\frac{I_2}{3}$$

$$V_s = 4 \angle 90^\circ \text{ w } \omega = 30$$

$$Z_C = \frac{1}{30 \left(\frac{1}{120} \right) j} = -40j \Omega$$

Malla 1

$$(1) 4j - 4B I_1 - V_1 = 0 \rightarrow -V_1 = 3V_2; I_1 = -\frac{I_2}{3} \rightarrow 16I_2 + 3V_2 = -4j \quad (3)$$

Malla 2

$$(2) V_2 + 4j I_2 - 8I_2 = 0 \rightarrow V_2 = (8 - 4j)I_2$$

(2) \rightarrow (3)

$$16I_2 + 3(8 - 4j)I_2 = -4j$$

$$I_2(40 - 12j) = -4j$$

$$I_2 = \frac{-1j}{10 - 3j}$$

$$I_2 = \frac{3 - 10j}{109} = 0.0275 - 0.0917j = 95.78 \angle -73.3^\circ (\text{mA})$$

$$V_{R_2} = 0.22 - 0.7336j = 0.76626 \angle -73.3^\circ [V]$$

$$I_{R_2 \text{ rms}} = 67.7267 \angle -73.3^\circ (\text{mA})$$

$$V_{R_2 \text{ rms}} = 0.5418 \angle -73.3^\circ [V]$$

$$P = \frac{1}{2} I_{R_2 \text{ rms}} V_{R_2 \text{ rms}} = 18.348 (\text{mW})$$