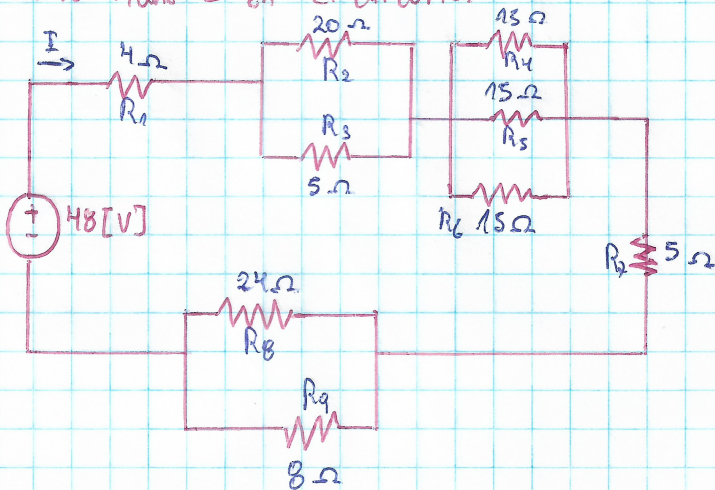


2.46 Halle I en el circuito.




$$R_{p1} = \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2} = \frac{(20)(5)}{20 + 5} = 4 \Omega$$

$$R_{p2} = \frac{R_4 R_5 R_6}{R_4 R_5 + R_4 R_6 + R_5 R_6} \quad R_4 = R_5 = R_6 = 15$$


$$R_{p2} = \frac{(15)^3}{3(225)} = 5 \Omega$$
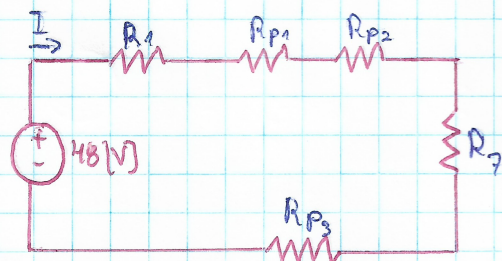
$$R_{p3} = \frac{R_8 R_9}{R_8 + R_9} = \frac{(24)(8)}{24 + 8} = 6 \Omega$$



$$R_{s1} = R_1 + R_{p1} + R_{p2} + R_7 + R_{p3}$$
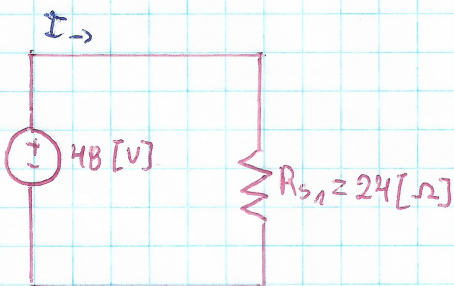
$$R_{s1} = 4 + 4 + 5 + 5 + 6 = 24 [\Omega]$$



$$I = \frac{V}{R_{s1}} = \frac{48}{24} = 2 [A]$$