

2.24) Todos los resistores de la figura 2.93 son de  $1\Omega$ . Halle  $R_{eq}$ .


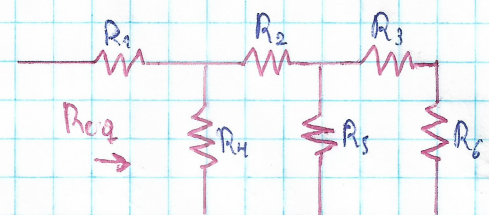
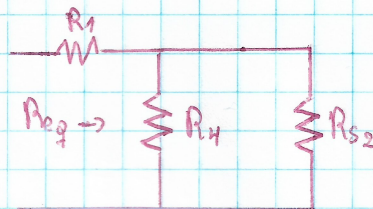


Figura 2.93



$$R_{S2} = R_2 + R_{P1} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$R_{S1} = R_3 + R_4 = 1 + 1 = 2\Omega$$

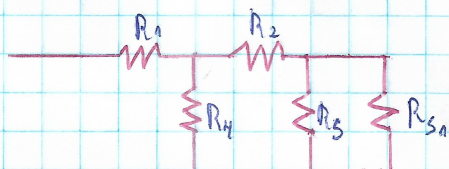

$$R_{P1} = \frac{R_5 R_{S1}}{R_5 + R_{S1}} = \frac{1(2)}{1+2} = \frac{2}{3}$$
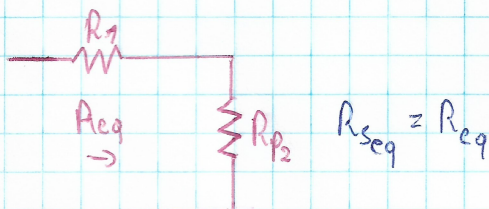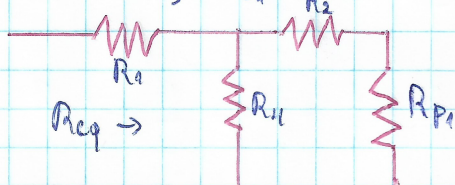
$$R_{P2} = \frac{R_4 R_{S2}}{R_4 + R_{S2}} = \frac{(1)(5/3)}{1 + 5/3} = \frac{5}{8}$$



$$R_{eq} = R_1 + R_{P2} = 1 + \frac{5}{8} = \frac{13}{8}$$