

Halle v_o e i_o en el circuito de la figura.


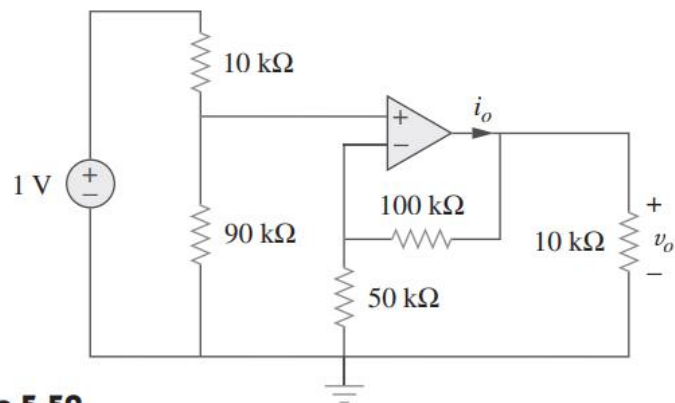


Figura 5.52
Para el problema 5.13.

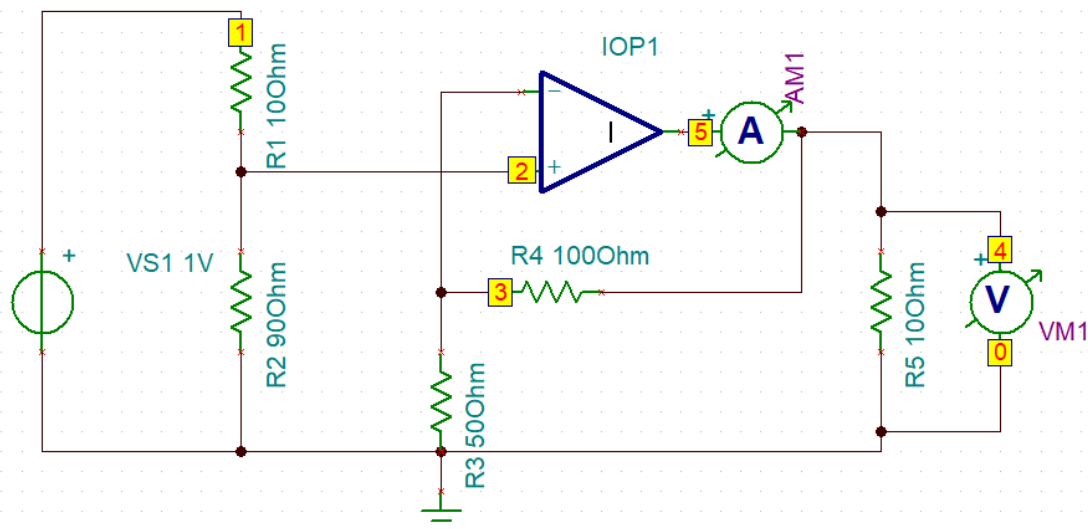

| Voltages/Currents | |
|---|-------|
| AM1 | 288mA |
| VM1 | 2,7V |
| <div>Show</div> <div> <input type="checkbox"/> Nodal Voltages <input type="checkbox"/> Currents </div> <div> <input type="checkbox"/> Other Voltages <input checked="" type="checkbox"/> Outputs </div> | |
| <div>Cancel</div> <div>Help</div> | |