

6.48 En condiciones de cd en estado permanente, halle i y v en el circuito de la figura 6.71. (Sadiku & Alexander, 2006) (Página 247).


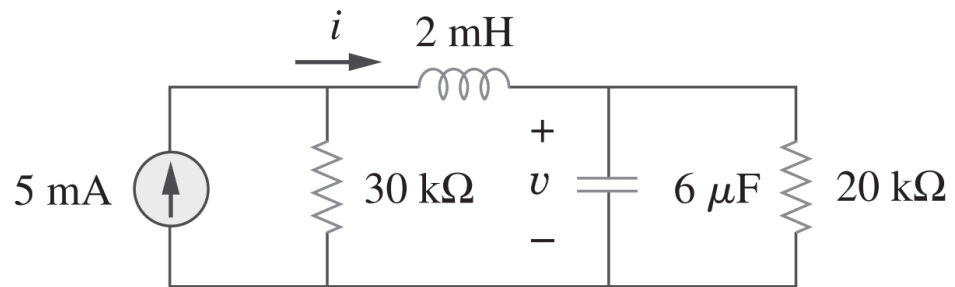


Figura 6.71

Para el problema 6.48.

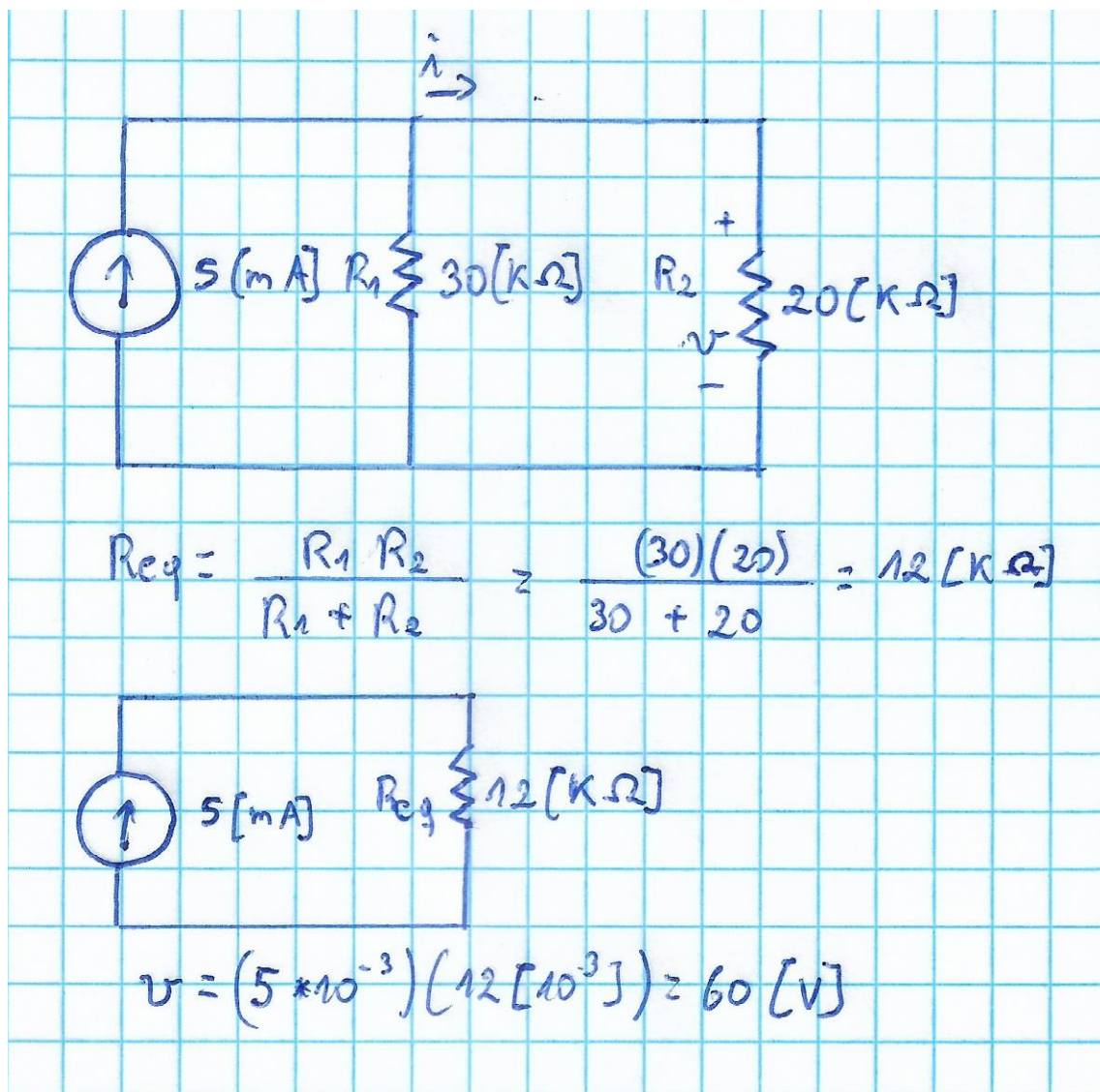

$$V = R_2 i$$

$$60 = 20 \times 10^3 i$$

$$i = 3 \times 10^{-3} [A]$$

$$i = 3 [mA] //$$