

4.39 Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.106.


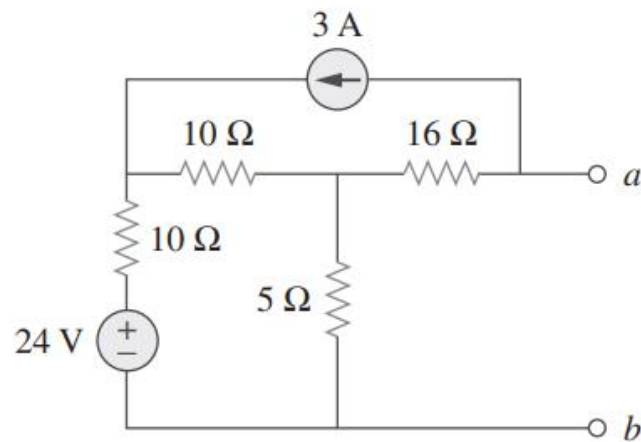


Figura 4.106
Para el problema 4.39.

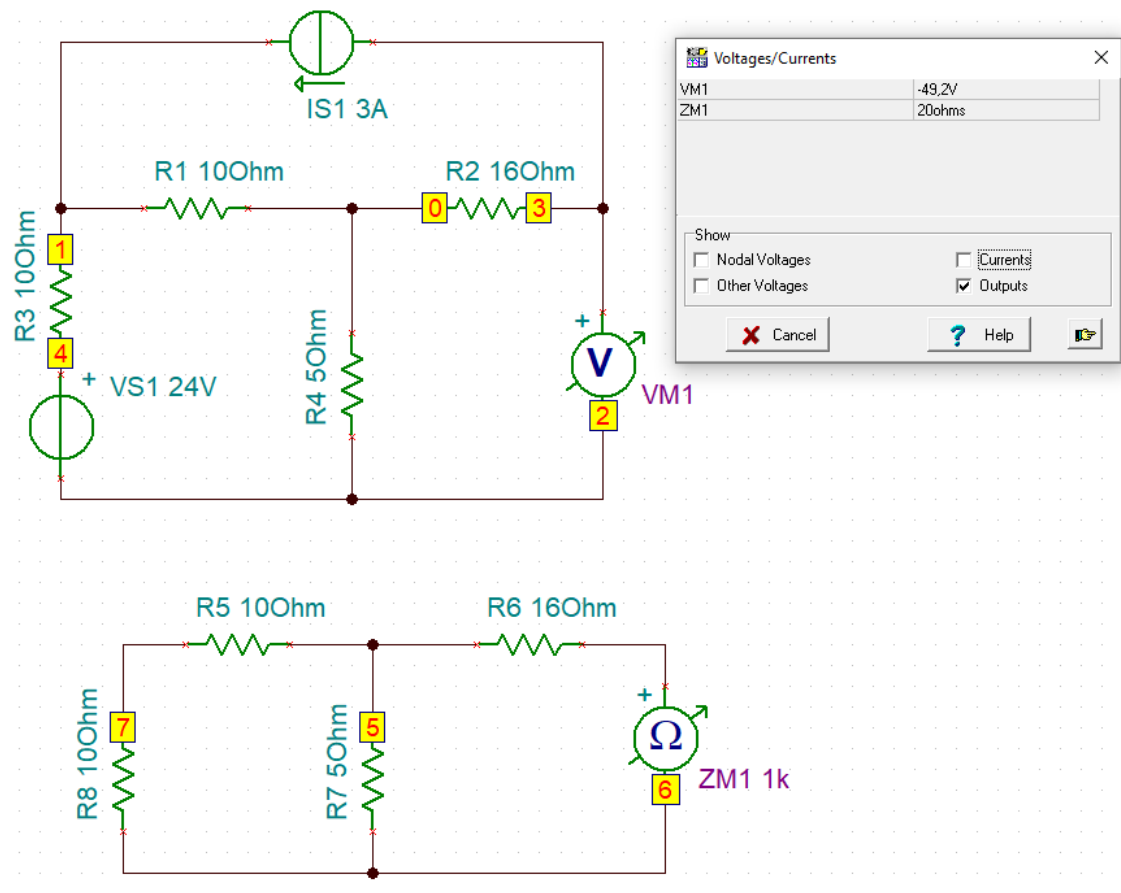Colocamos el circuito en el simulador TINA-TI.



Entonces concluimos:

$$R_{TH} = 20[\Omega]$$

$$V_{TH} = -49.2[V]$$